
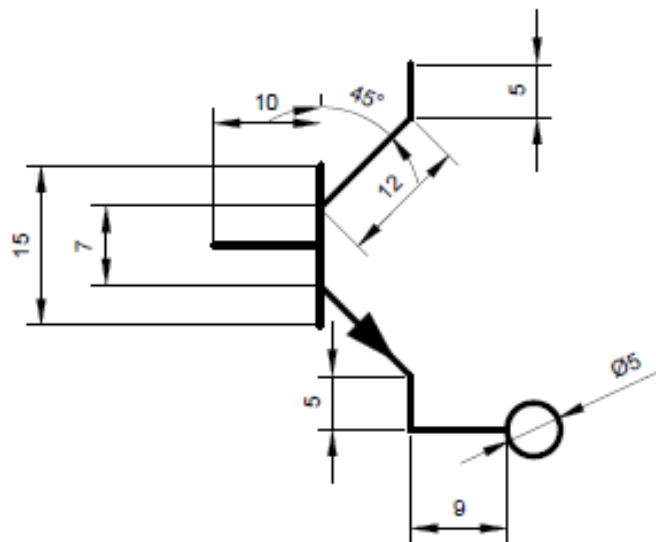


# 工程圖學\_Autocad\_上機作業 6

Demo(電路零件符號):

粗線0.8(元件)

細線0.3(連接線)

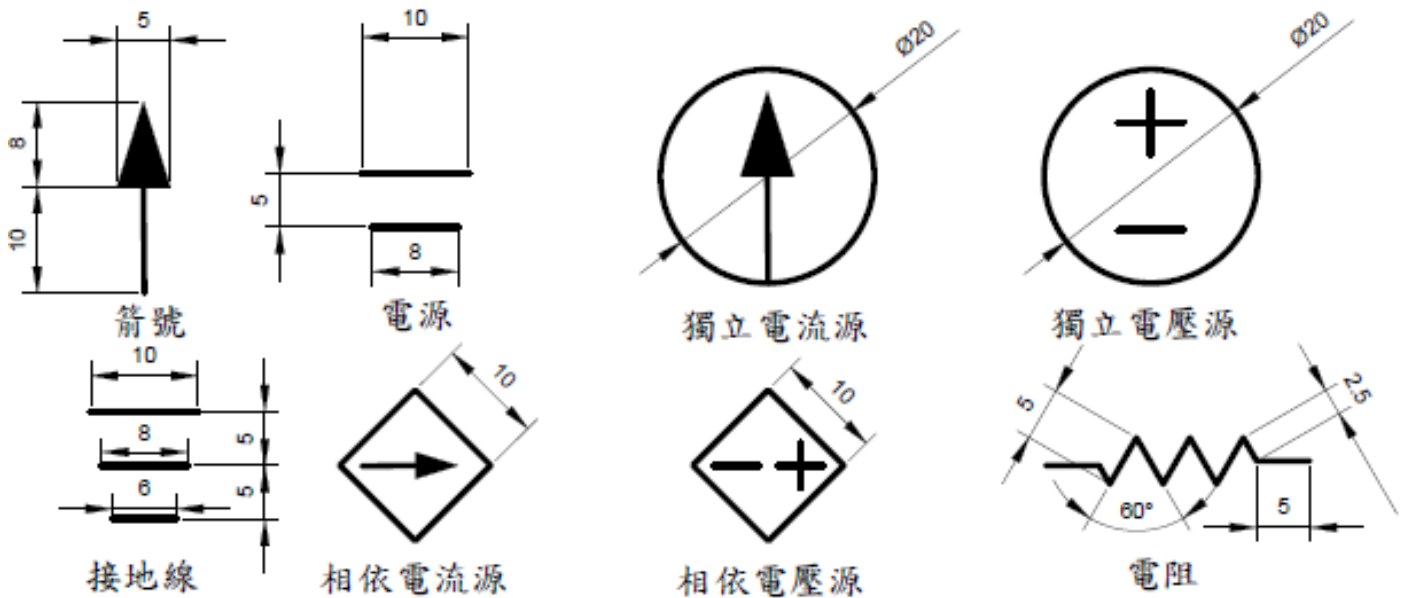

電晶體

零件詳細規格：

名稱	編號(不可視)	成本(不可視)	規格(可視)
電阻	R5521	\$2	400Ω
電阻	R5602	\$4	2kΩ
電阻	R5603	\$5	3kΩ
電阻	R5604	\$6	4kΩ
電阻	R5605	\$7	5kΩ
電阻	R5606	\$8	6kΩ
電阻	R5608	\$9	8kΩ
電源	V7403	\$20	3V
電源	V7409	\$40	9V
接地線	GW01	\$17	0
電晶體	TR03	\$34	0
獨立電流源	ICS04	\$27	4A
獨立電壓源	IVS01	\$23	100V
相依電流源	DCS02	\$15	2i0
相依電壓源	DVS03	\$15	3V0

HW(繪製電路圖)：

